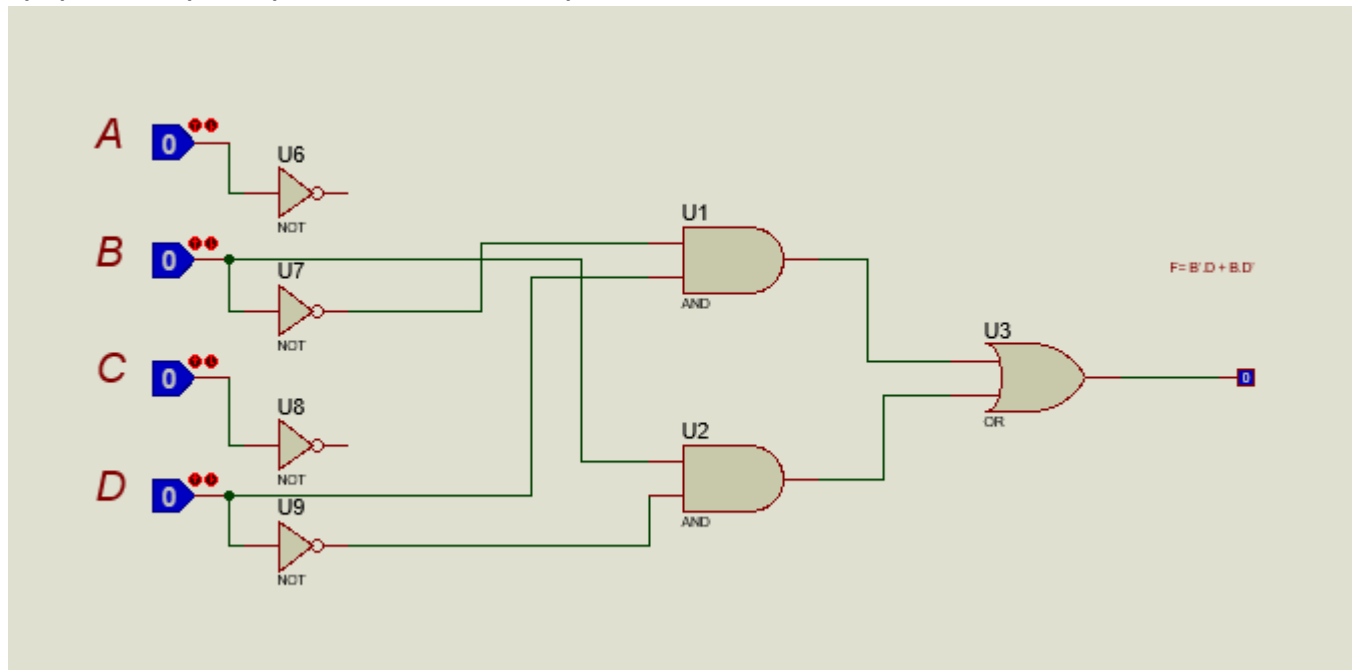


**Ejercicio 1: Análisis de circuitos combinacionales** Dado el siguiente circuito combinacional que utiliza puertas AND, OR y NOT, analizar la función lógica que representa y expresarla en forma de minitérminos y maxitérminos.

Entradas											Salidas			
A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>6</sub>	A <sub>7</sub>	A <sub>8</sub>	A <sub>9</sub>	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

**Ejercicio 2: Síntesis de circuitos combinacionales** Dada las siguientes funciones lógicas, simplificarlas utilizando el método de Karnaugh y construir un circuito combinacional que la represente utilizando puertas lógicas básicas.

a)  $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14)$




A	B	C	D	F	
0	0	0	0		
0	0	0	1	1	$A'.B'.C'.D$
0	0	1	0		
0	0	1	1	1	$A'.B'.C.D$
0	1	0	0		
0	1	0	1	1	$A'.B.C'.D$
0	1	1	0	1	$A'.B.C.D'$
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1	1	$A.B'.C'.D$
1	0	1	0		
1	0	1	1	1	$A.B'.C.D$
1	1	0	0	1	$A.B.C'.D'$
1	1	0	1		
1	1	1	0	1	$A.B.C.D'$
1	1	1	1		

CD	00	01	11	10
AB				
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$$F = B'.D + B.D'$$

$$A'.B'.C.D + A'.B.C'.D + A'.B.C.D' + A.B'.C'.D + A.B'.C.D + A.B.C'.D' + A.B.C.D'$$

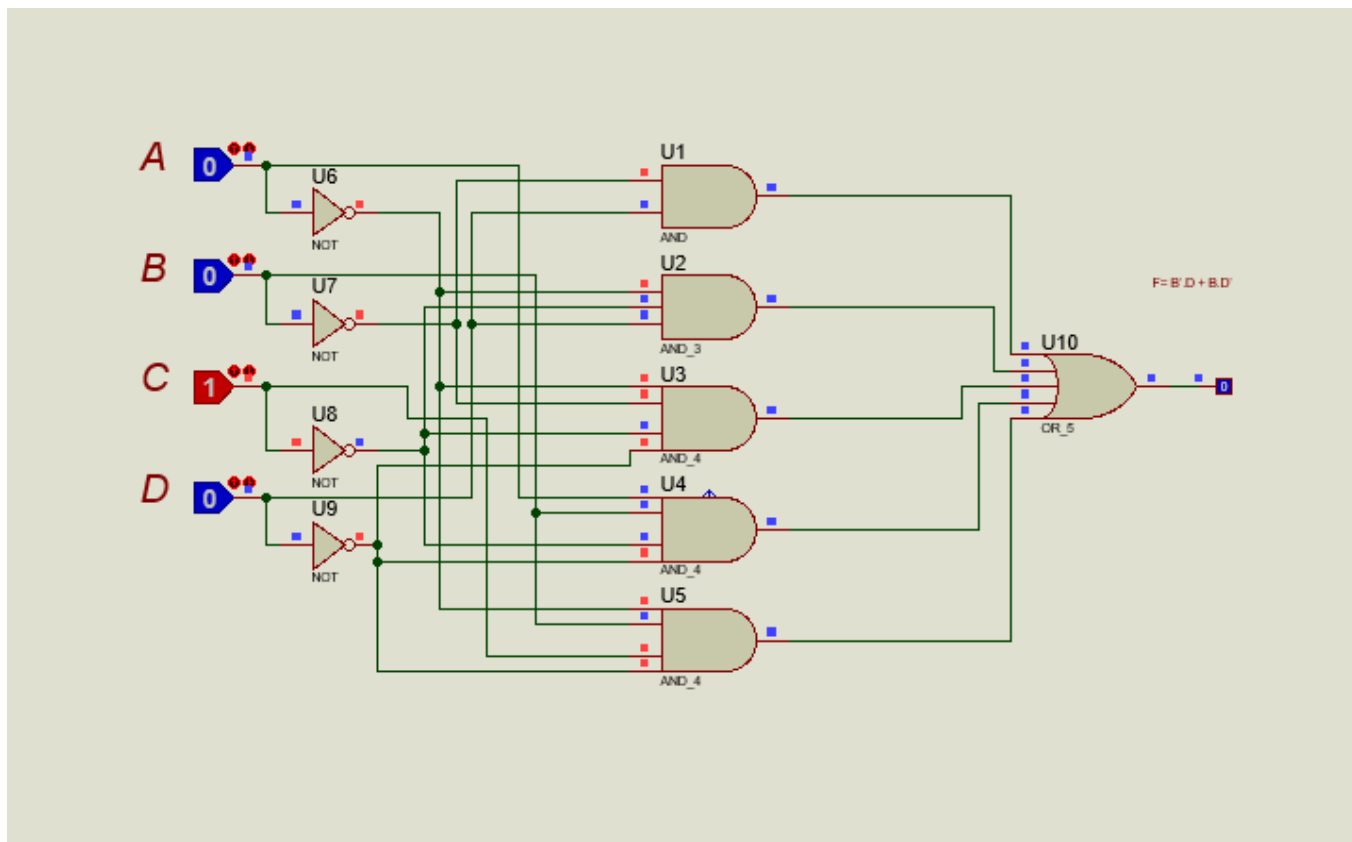b)  $F(A, B, C, D) = \Pi M(2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15)$




A	B	C	D	F	
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0	0	$A'.B'.C.D'$
0	0	1	1		
0	1	0	0	0	$A'.B.C'.D'$
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1	0	$A'.B.C.D$
1	0	0	0	0	$A.B'.C'.D'$
1	0	0	1		
1	0	1	0	0	$A.B'.C.D'$
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1	0	$A.B.C'.D$
1	1	1	0	0	$A.B.C.D'$
1	1	1	1	0	$A.B.C.D$

CD	00	01	11	10
AB				
00	1	1	1	
01	0	1	0	1
11	1	0	0	0
10	0	1	1	0

$$F = B'D + A'C'D + A'B'C'D' + ABC'D' + A'BCD'$$

$$(A'.B'.C.D') * (A'.B.C'.D') * (A'.B.C.D) * (A.B'.C'.D') * (A.B'.C.D') * (A.B.C'.D) * (A.B.C.D') * (A.B.C.D)$$

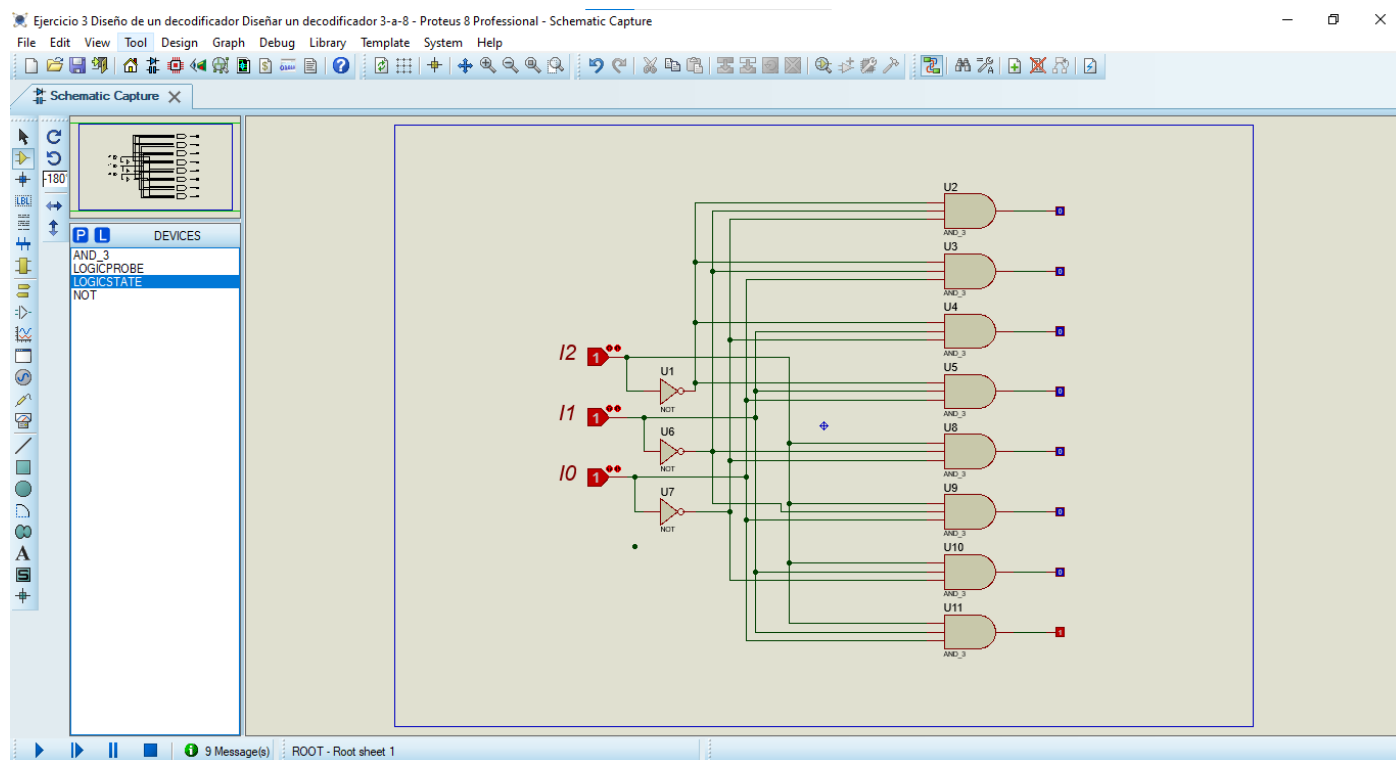**3: Diseño de un decodificador** Diseñar un decodificador 3-a-8 utilizando puertas lógicas AND, OR y NOT. El decodificador debe convertir un código binario de 3 bits en 8 salidas, activando una salida única correspondiente al valor binario de entrada.



I0	I1	I2	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	F
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	$I_0'.I_1'.I_2'$
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	$I_0'.I_1.I_2$
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	$I_0'.I_1.I_2'$
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	$I_0'.I_1.I_2$
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	$I_0.I_1'.I_2'$
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	$I_0.I_1'.I_2$
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$I_0.I_1.I_2'$
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	$I_0.I_1.I_2$

## Ejercicio 4: Introducción a circuitos secuenciales y flip-flops Investigar y describir brevemente las características y tipos de flip-flops (SR, D, JK, T). Explicar cómo estos elementos de memoria pueden ser utilizados en circuitos secuenciales.

**Bistable:** Mantienen un estado estable (0 o 1) hasta recibir una señal de control.

**Sincronizados:** Cambian de estado solo en flancos específicos del reloj.

**Memoria:** Almacenan un bit de información.

**Versátiles:** Se utilizan en una amplia gama de circuitos secuenciales.

### Tipos de flip-flops:

Flip-flop SR (Set-Reset):

Entradas: S (Set) y R (Reset).

#### Función:

S = 1: Establece el estado a 1.

R = 1: Establece el estado a 0.

S = R = 1: Estado indeterminado.

**Aplicaciones:** Sincronización de señales, almacenamiento temporal de datos.

### Entrada: D (Data).

Función:

D = 1: Establece el estado a 1 en el siguiente flanco de subida del reloj.

D = 0: Establece el estado a 0 en el siguiente flanco de subida del reloj.

**Aplicaciones:** Registros de desplazamiento, contadores.

### Flip-flop JK (J-K):

Entradas: J y K.

Función:

J = 1, K = 0: Establece el estado a 1 en el siguiente flanco de subida del reloj.

J = 0, K = 1: Establece el estado a 0 en el siguiente flanco de subida del reloj.

J = 1, K = 1: Conmuta el estado (1 a 0 o 0 a 1) en el siguiente flanco de subida del reloj.

J = K = 0: No cambia el estado.

**Aplicaciones:** Registros de desplazamiento, contadores, divisores de frecuencia.

### Flip-flop T (Toggle):

Entrada: T (Toggle).

Función:

T = 1: Conmuta el estado (1 a 0 o 0 a 1) en el siguiente flanco de subida del reloj.

T = 0: No cambia el estado.

**Aplicaciones:** Contadores asíncronos, divisores de frecuencia.

### Aplicaciones de los flip-flops:

*Los flip-flops son componentes esenciales en la construcción de circuitos secuenciales, como:*

*Máquinas de estado finito: Almacenan el estado actual de la máquina y determinan el siguiente estado en función de las entradas y el estado actual.*

*Contadores: Cuentan eventos o pulsos de entrada.*

*Registros: Almacenan datos binarios en microprocesadores y otros sistemas digitales.*

*Divisores de frecuencia: Dividen la frecuencia de una señal de reloj.*